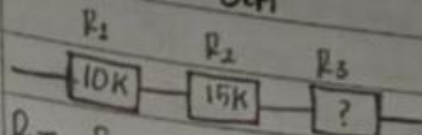


☐ \*

# TUGAS ELEKTRONIKA DAN FISIKA DASAR

## Rangkaian Seri

1.



$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

$$30 = 10 + 15 + R_3$$

$$R_3 = 30 - 10 - 15$$

$$= 5 \text{ K}\Omega$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{5}{30} = 0.00016 \text{ A}$$

2.  $R_T = R_1 + R_2 + R_3$

$$= 25.5 \text{ K} + 70 + 150$$

$$= 25.500 + 70 + 150$$

$$= 25.720 \Omega$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{15}{25.720} = 0.00058 \text{ A}$$

3.  $R_T = R_1 + R_2 + R_3$

$$100 = 25 + 15 + R_3$$

$$R_3 = 100 - 40$$

$$= 60 \text{ K}\Omega$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{5}{100 \text{ K}} = \frac{5}{100.000} = 0.00005 \text{ A}$$

\*

# Nilai Resistor

1. Hijau - Orange - Hitam - Perak  
5 3 0 10%

$$R = 53 \times 10^3 = 530 = 53 \text{ k}\Omega \rightarrow 10\% = 5,3$$

$$= 53 \text{ k}\Omega - 10\% = 47,7 \text{ k}\Omega$$

$$= 53 \text{ k}\Omega + 10\% = 58,3 \text{ k}\Omega$$

2. Kuning - Merah - Merah - Emas  
4 2 2 5%

$$R = 42 \times 10^2 = 4.200 = 4,2 \text{ k}\Omega \rightarrow 5\% = 0,21$$

$$= 4,2 \text{ k}\Omega - 5\% = 3,99 \text{ k}\Omega$$

$$= 4,2 \text{ k}\Omega + 5\% = 4,41 \text{ k}\Omega$$

3. Hijau - Hijau - Orange - X  
5 5 3 20%

$$R = 55 \times 10^3 = 55.000 = 55 \text{ k}\Omega \rightarrow 20\% = 11$$

$$= 55 \text{ k}\Omega - 20\% = 44 \text{ k}\Omega$$

$$= 55 \text{ k}\Omega + 20\% = 66 \text{ k}\Omega$$

4. Orange - Orange - Kuning - Perak  
3 3 4 10%

$$R = 33 \times 10^4 = 330.000 = 330 \text{ k}\Omega \rightarrow 10\% = 33$$

$$= 330 \text{ k}\Omega - 10\% = 297 \text{ k}\Omega$$

$$= 330 \text{ k}\Omega + 10\% = 363 \text{ k}\Omega$$

5. Abu - Hitam - Merah - Emas  
8 0 2 5%

$$R = 80 \times 10^2 = 8.000 = 8,0 \text{ k}\Omega \rightarrow 5\% = 0,4$$

$$= 8,0 \text{ k}\Omega - 5\% = 7,6 \text{ k}\Omega$$

$$= 8,0 \text{ k}\Omega + 5\% = 8,4 \text{ k}\Omega$$

6. Ungu - Hijau - Hitam - X  
7 5 0 20%

$$\begin{aligned} R &= 75 \times 10^3 = 750 = 75 \text{ k}\Omega \rightarrow 20\% = 15 \\ &= 75 \text{ k}\Omega - 20\% = 60 \text{ k}\Omega \\ &= 75 \text{ k}\Omega + 20\% = 90 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

7. Ungu - Merah - Ungu - Perak  
7 2 7 10%

$$\begin{aligned} R &= 72 \times 10^7 = 720.000.000 = 720 \text{ M}\Omega \rightarrow 10\% = 72 \\ &= 720 \text{ M}\Omega - 10\% = 648 \text{ M}\Omega \\ &= 720 \text{ M}\Omega + 10\% = 792 \text{ M}\Omega \end{aligned}$$

8. Hijau - Hijau - Hijau - X  
5 5 5 20%

$$\begin{aligned} R &= 55 \times 10^5 = 5.500.000 = 5,5 \text{ M}\Omega \rightarrow 20\% = 1,1 \\ &= 5,5 \text{ M}\Omega - 20\% = 4,4 \text{ M}\Omega \\ &= 5,5 \text{ M}\Omega + 20\% = 6,6 \text{ M}\Omega \end{aligned}$$

9. Biru - Hijau - Ungu - Emas  
6 5 7 5%


$$\begin{aligned} R &= 65 \times 10^7 = 650.000.000 = 650 \text{ M}\Omega \rightarrow 5\% = 32,5 \\ &= 650 \text{ M}\Omega - 5\% = 617,5 \text{ M}\Omega \\ &= 650 \text{ M}\Omega + 5\% = 682,5 \text{ M}\Omega \end{aligned}$$

10. Kuning - Hijau - Biru - X  
4 5 6 20%

$$\begin{aligned} R &= 45 \times 10^6 = 45.000.000 = 45 \text{ M}\Omega \rightarrow 20\% = 9 \\ &= 45 \text{ M}\Omega - 20\% = 36 \text{ M}\Omega \\ &= 45 \text{ M}\Omega + 20\% = 54 \text{ M}\Omega \end{aligned}$$

\* ☐

# Rangkaian Paralel

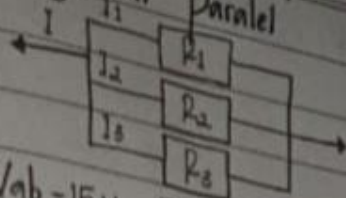

1.  $V_{ab} = 15V$   $R_1 = 15k\Omega$   $R_2 = 50\Omega$   $R_3 = 100\Omega$   $R_T = ?$

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$= \frac{1}{15k} + \frac{1}{50} + \frac{1}{100}$$

$$= \frac{1}{15k} + \frac{300}{15k} + \frac{150}{15k}$$

$$= \frac{451}{15k} \quad \left. \begin{array}{l} \nearrow \\ \searrow \end{array} \right\} \text{balikan penyebut dan pembilangnya}$$

$$R_T = \frac{15k}{451} = 33,2 \Omega$$

2.  $\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$

$$= \frac{1}{10} + \frac{1}{150k} + \frac{1}{200} \rightarrow \text{Cari KPK}$$

$$= \frac{15k}{150k} + \frac{1}{150k} + \frac{750}{150k}$$

$$= \frac{15.751}{150k} \quad \left. \begin{array}{l} \nearrow \\ \searrow \end{array} \right\} \text{balikan penyebut dan pembilang}$$

$$R_T = \frac{150k}{15.751} = 9,52 \Omega$$




3.  $V_{ab} = 5V$   $R_1 = 150k\Omega$   $R_2 = 25k\Omega$   $R_3 = 100\Omega$

$$I_1 = \frac{V_{ab}}{R_1} = \frac{5}{150.000} = 3,33 A$$

$$I_2 = \frac{V_{ab}}{R_2} = \frac{5}{25.000} = 0,0002 A$$

$$I_3 = \frac{V_{ab}}{R_3} = \frac{5}{100} = 0,05 A$$

### \* Rangkaian Kombinasi

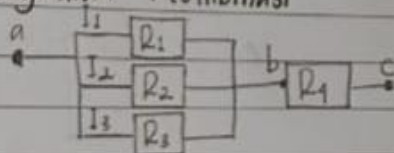

1.  $R_1 = 100\Omega$   $R_2 = 1k\Omega$   $R_3 = 15k\Omega$   $R_4 = 100k\Omega$   $R_T = ?$

• Cari  $R$  paralel

$$\frac{1}{R_p} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$= \frac{1}{100} + \frac{1}{1k} + \frac{1}{15k} \rightarrow \text{Cari KPK}$$

$$= \frac{150}{15k} + \frac{15}{15k} + \frac{1}{15k} = \frac{166}{15k} \quad \left. \begin{array}{l} \text{balikan} \\ \text{penyebut dan pembilang} \end{array} \right\}$$

$$R_p = \frac{15k}{166} = 90,3\Omega$$

•  $\frac{R_p}{R_4}$

$$R_T = R_p + R_4$$

$$= 90,3\Omega + 100k\Omega$$

$$= 100.090,3\Omega$$

☐ 2.  $I = 2A$   $V_{bc} = ?$

☐  $V = I \cdot R$

☐  $V_{bc} = I \cdot R_4$

☐  $= 2 \cdot 100k\Omega$

☐  $= 200.000 \text{ V} = 200kV$

☐ 3.  $R_1 = 100k\Omega$   $R_2 = 47k\Omega$   $R_3 = ?$   $R_4 = 150k\Omega$  bila  $I = 2A$

☐  $V_{ac} = 15V$

☐  $R = \frac{V}{I}$

☐  $I$

☐  $R_3 = \frac{15}{2}$

☐  $2$

☐  $R_3 = 7.5\Omega$